

# INF 250 - Lista de Exercícios 1.3

## Máquinas de Estados Finitos (FSM)

---

### Exercício 1 - Nível Básico

#### Comando:

Crie uma tabela verdade para um sistema com 2 entradas (COIN, TIMER) e 2 saídas (OPEN, ALARM), com as seguintes regras:

1. **OPEN** fica ativa no primeiro pulso de **COIN = 1**.
2. **ALARM** fica ativa no segundo pulso de **COIN = 1**.
3. No terceiro pulso de **COIN = 1**, ambas saídas desligam e o sistema volta ao estado inicial.
4. **TIMER = 1** desliga tudo e volta ao estado inicial a qualquer momento.
5. Considere que **COIN** gera pulsos (0→1→0).

#### Sua tarefa:

- Elabore a tabela de estados
  - Desenhe o diagrama de estados
  - Implemente o código Verilog
- 

### Exercício 2 - Nível Intermediário

#### Comando:

Desenvolva uma FSM para controle de uma cancela automática com 3 entradas (SENSOR\_CARRO, BOTAO\_ABRIR, EMERGENCIA) e 2 saídas (MOTOR\_SUBIR, MOTOR\_DESCER), seguindo estas regras:

1. **MOTOR\_SUBIR** ativa quando **BOTAO\_ABRIR = 1** e não há emergência.
2. **MOTOR\_DESCER** ativa automaticamente 5 segundos após **MOTOR\_SUBIR** parar.
3. Se **SENSOR\_CARRO = 1** durante descida, **MOTOR\_DESCER** para e **MOTOR\_SUBIR** ativa.
4. **EMERGENCIA = 1** para qualquer movimento e mantém cancela parada.
5. Sistema retorna ao estado inicial quando **EMERGENCIA = 0**.

#### Sua tarefa:

- Elabore a tabela de estados
- Desenhe o diagrama de estados

- Implemente o código Verilog
- 

### Exercício 3 - Nível Básico+

#### Comando:

Projete uma máquina de estados para um sistema de segurança residencial com 2 entradas (SENSOR, ARM) e 3 saídas (LED\_VERDE, LED\_VERMELHO, SIRENE), com as seguintes regras:

1. **LED\_VERDE** fica ligado quando sistema está desarmado (**ARM = 0**).
2. **LED\_VERMELHO** pisca quando sistema está armado (**ARM = 1**) e não há detecção.
3. **SIRENE** ativa no primeiro pulso de **SENSOR = 1** com sistema armado.
4. **LED\_VERMELHO** fica fixo (sem piscar) quando sirene está ativa.
5. Sistema desarma automaticamente após 10 segundos de sirene ativa.

#### Sua tarefa:

- Elabore a tabela de estados
  - Desenhe o diagrama de estados
  - Implemente o código Verilog
- 

### Exercício 4 - Nível Intermediário+

Desenvolva uma máquina de estados para uma máquina de café que aceita moedas de diferentes valores. O sistema possui entradas para detecção de moedas de 25, 50 e 100 centavos (M25, M50, M100) e uma entrada de seleção de bebida (SEL). As saídas são: CAFE (libera café), TROCO\_25, TROCO\_50 (liberam troco) e RESET\_SYSTEM (reinicia para próximo cliente). O café custa 75 centavos. Quando o valor inserido for igual ou superior a 75 centavos e SEL=1, o café é liberado. Se o valor for superior, o troco correto deve ser dado usando o menor número de moedas possível. O sistema deve contar o valor acumulado: 25→50→75→100→125→150. Se o cliente inserir mais de 150 centavos, a máquina rejeita moedas adicionais. Após liberar café e troco, RESET\_SYSTEM fica ativo por um ciclo e retorna ao estado inicial.

---

### Exercício 5 - Nível Avançado

Projete uma FSM para controle de um elevador de 3 andares (0, 1, 2) com botões internos B0, B1, B2 e sensores de andar S0, S1, S2. As saídas são MOTOR\_SOBRE, MOTOR\_DESCER, PORTA\_ABRE e LED\_ANDAR (2 bits indicando andar atual). O elevador inicia no andar 0 com porta aberta. Quando um botão é pressionado, a porta fecha, o elevador se move até o andar solicitado (MOTOR\_SOBRE ou MOTOR\_DESCER ativos conforme necessário) e para quando o sensor correspondente detecta chegada. A porta então

abre e permanece aberta até nova solicitação. Se múltiplos botões forem pressionados, o elevador atende o mais próximo primeiro. O sistema deve ter estados para: parado\_porta\_aberta em cada andar, movendo\_para\_cima, movendo\_para\_baixo e fechando\_porta. Considere que os sensores S0, S1, S2 são mutuamente exclusivos e apenas um fica ativo por vez indicando a posição atual.

---

## Exercício 6 - Nível Intermediário

Crie uma máquina de estados finitos para um sistema de irrigação automática que monitora umidade do solo através de dois sensores: UMIDADE\_BAIXA e UMIDADE\_CRITICA. O sistema possui também uma entrada CHUVA que detecta precipitação. As saídas são BOMBA\_AGUA (ativa irrigação), ALERTA\_SECA (LED de aviso) e MODO\_ECONOMIA (reduz consumo). O funcionamento é: se UMIDADE\_BAIXA=1 e CHUVA=0, ativa BOMBA\_AGUA. Se UMIDADE\_CRITICA=1, ativa BOMBA\_AGUA independente da chuva e também ALERTA\_SECA. Durante irrigação, se CHUVA=1, para a bomba mas mantém monitoramento. MODO\_ECONOMIA ativa quando não há irrigação por mais de 3 ciclos consecutivos. O sistema tem 6 estados principais: monitorando, irrigando\_normal, irrigando\_critico, pausado\_por\_chuva, modo\_economia e erro\_sensor (quando ambos sensores ficam ativos simultaneamente).

---

### Orientações Gerais:

1. **Tabela de Estados:** Deve incluir estado atual, entradas, próximo estado e saídas
2. **Diagrama de Estados:** Use círculos para estados e setas rotuladas para transições
3. **Código Verilog:** Implemente usando always blocks para lógica sequencial e combinacional
4. **Reset:** Considere um sinal de reset assíncrono para todos os exercícios
5. **Codificação:** Use codificação binária ou Gray para os estados

### Dicas:

- Comece sempre identificando todos os estados possíveis
- Defina claramente as condições de transição
- Teste mentalmente alguns casos antes de finalizar
- No Verilog, separe a lógica de próximo estado da lógica de saída